

大同大學 102 學年度研究所碩士班入學考試試題

考試科目：電子學

所別：電機工程研究所

第 1/2 頁

註：本次考試 不可以參考自己的書籍及筆記； 不可以使用字典； 不可以使用計算器。

1. (a). Derive the transfer function $T(s)=V_{o2}/V_{o1}$ and find 3dB frequency ω_p . (6%)(Fig. P1)
- (b). $V_i(t) = V_p \sin \omega t$, draw the V_{o1} vs ωt plot for $0 \leq \omega t \leq 2\pi$, derive the average value of $V_{o1}(t)$.(7%)
- (c). If $\omega_p \ll \omega$, write an expression for the output $V_{o2}(t)$.(3%)

 


Fig. P1

 


Fig. P2

2. (a). For the circuit in Fig. P2, derive $\frac{I_1}{I_3}$ in term of K_1, K_2, K_3 and K_4 , where $K_i = \frac{1}{2} \mu C_{ox} W/L$ corresponding to the MOS Q_i with $V_{tn} = -V_{tp}$. (Assume Q_3 and Q_4 are in saturation.) (8%)
 - (b). If $K_1=K_2, K_3=K_4=16 K_1$, find the required value of I_1 to yield a bias current in Q_3 and Q_4 of 1.6mA.(3%)
3. CMOS amplifier, $\mu_n C_{ox} = 110 \mu A/V^2, \mu_p C_{ox} = 50 \mu A/V^2, V_{tn} = -V_{tp} = 0.7 V, |\lambda| = 1/|V_A| = 0.04 V^{-1}$ for both n/pMOS, $I_R = 30 \mu A, V_{DD} = V_{SS} = 2.5 V, C_c = 3 PF$, let $v_1 = -v_{id}/2, v_2 = v_{id}/2$.

MOS	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
W/L($\mu m/\mu m$)	3/1	3/1	15/1	15/1	5/1	5/1	15/1	90/1

- (a). Calculate the value of R_R . (6%).
- (b). Determine the MOS dc currents I_{D2} and I_{D8} .(4%)
- (c). Calculate the low frequency voltage gain A_1, A_2 , for the 1st and 2nd stage. (14%)

 


Fig. P3

< 背面繼續 >

大同大學 102 學年度研究所碩士班入學考試試題

考試科目：電子學

所別：電機工程研究所

第2/2 頁

註：本次考試 不可以參考自己的書籍及筆記； 不可以使用字典； 不可以使用計算器。

〈接前頁〉

4. For the BJT amplifier, all the current sources are ideal, for all BJTs $\beta=100$, $r_o = \infty$,

let $v^+ = v_{id}/2$, $v^- = -v_{id}/2$, $R_L = 10k\Omega$,

(a). For inputs grounded and output held at 0V find the dc collector current I_{C2} (Q_2). (2%)

(b). Draw the small-signal circuit and calculate low frequency voltage gain, $A = v_o/v_{id}$ (12%)

(c). Find the value of C_C to obtain a 3-dB frequency of 100 Hz ? (4%)

(d). Calculate the unity gain frequency f_t in Hz. (4%)

 


Fig. P4

5. (a). Draw the CMOS inverter circuit, define $K_R = \frac{\mu_n C_{ox} (W/L)_n}{\mu_p C_{ox} (W/L)_p}$, V_{tn} and $V_{tp} (< 0)$ are the threshold

of n/pMOS respectively, derive an expression for the switching threshold voltage, V_{th} . (12%)

(b). If K_R increases, will the v_{th} increase or decrease? Verify your answer. (4%)

6. (a). Draw the CMOS circuit to implement $Y = \overline{A(B+C)}$ (5%)

(just use A, B and C as inputs and use minimum number of MOS transistors)

(b). Construct the truth table for the CMOS circuit and determine the logic function $Y = ?$ (6%)

(Fig. P6(b))

 


Fig. p6(b)